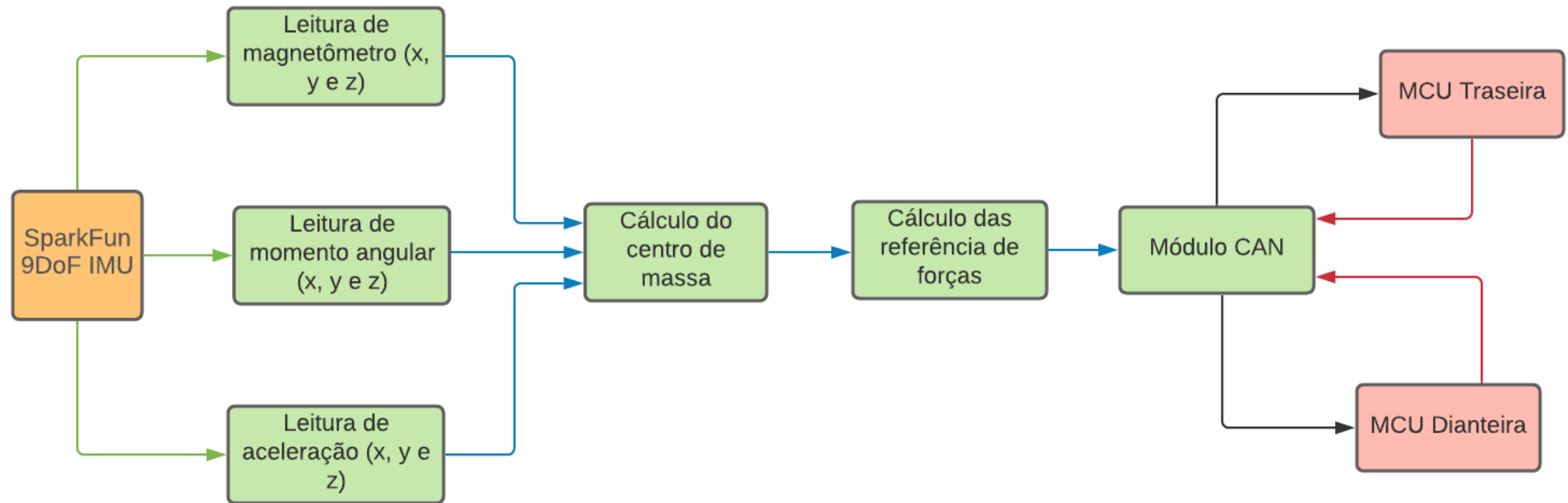



Laboratório Integrado II - 2021.1


Alunos: Ana Clara Malheiro Smera Batista, André Paiva Conrado Rodrigues

Diagrama em blocos - Projeto ZMP




Legenda:


 Sensor

 Módulos internos MCU

 MCU's externas

 Inputs de sensores

 Fluxo de processamento interno


 Output (CAN)

 Input (CAN)

Laboratório Integrado II - 2021.1

Alunos: Ana Clara Malheiro Smera Batista, André Paiva Conrado Rodrigues

Diagrama esquemático - Projeto ZMP

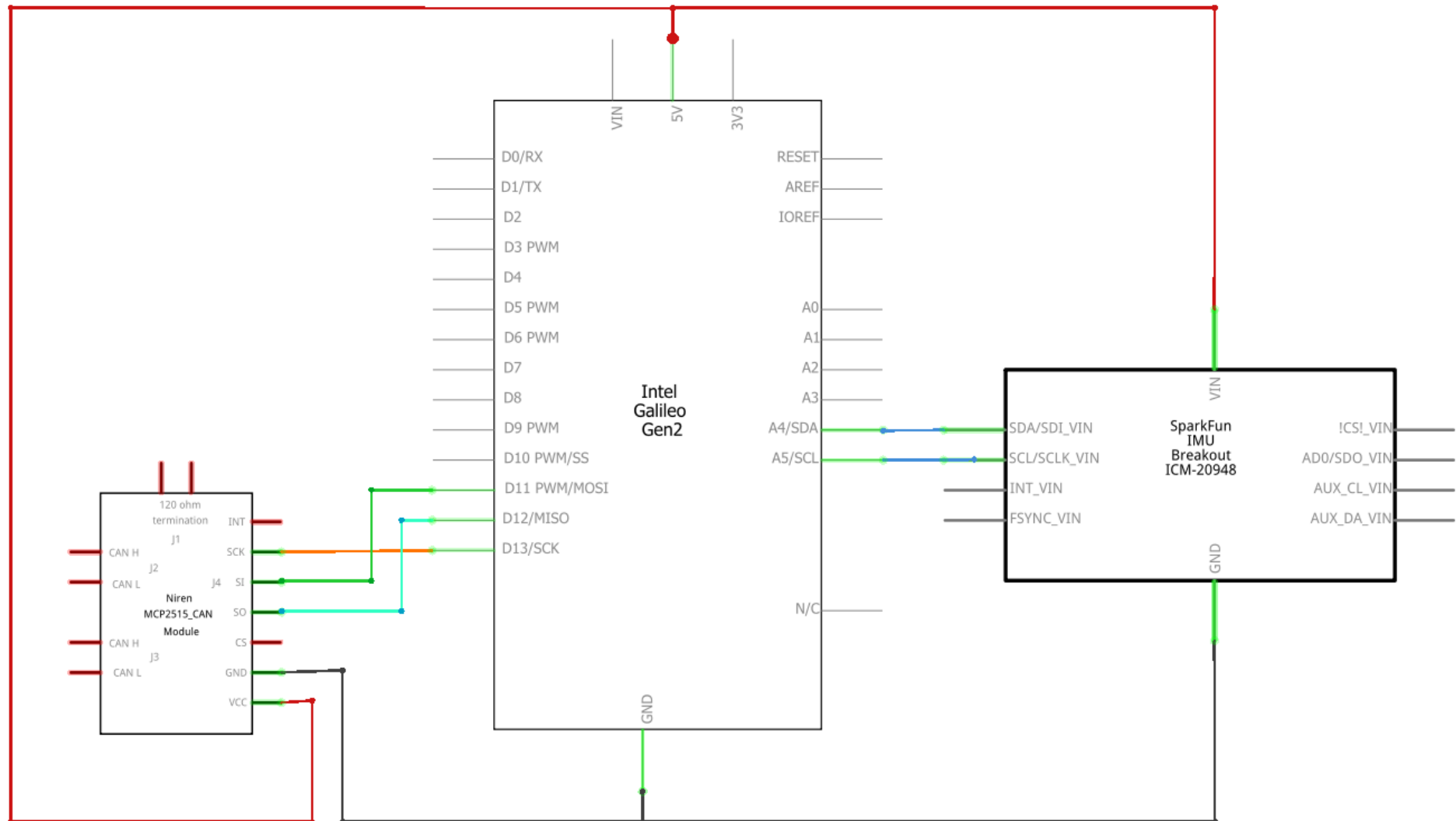

Laboratório Integrado II - 2021.1

Alunos: Ana Clara Malheiro Smera Batista, André Paiva Conrado Rodrigues

Diagrama de montagem - Projeto ZMP

